Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.grumard.nt-rt.ru || эл. почта: gdu@nt-rt.ru







# ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ H2S

с постоянным моментом торможения



Электромагнитные дисковые тормоза постоянного тока с пружинным включением, электромагнитным отпуском, типа H2S . Тормоза были спроектированы, произведены и прошли испытания в соответствии с требованиями систему управления качеством ISO 9001 и ISO 14001. Наши продукты, представленные в настоящей информационной карте, имеют обозначение СЕ, что означает их соответствие с Директивами ЕС в области безопасности , предназначены для торможения вращающихся частей машин и их точного позиционирования. Высокая повторяемость, также при большом числе включений. Тормоза характеризуются простотой конструкции, возможностью питания от источника переменного тока, после присоединения выпрямителя, поставляемого по желанию получателя вместе с тормозом. Дополнительным достоинством является стабильная работа — что является особенно важным, когда устройство имеет несколько приводов. Конструкция тормоза гарантирует простой монтаж без проблем.



### Тормоза предназначены для торможения вращающихся частей машин, а их задачей является:

- > аварийное торможение для обеспечения функций безопасности привода,
- обеспечение неподвижности исполнительных механизмов машин при выполнении функции их позиционирования,
- сведение до минимума вращения по инерции приводов (соображения безопасности на основе требований Технической Инспекции),
- электродвигатель вместе с установленным тормозом образует авто-тормозящийся приводной узел, соответствующий требованиям по безопасности использования и позиционирования привода.


Электропитание производимых тормозов от источников типового постоянного напряжения: 24, 104, 180, 207 В, что позволяет питать их от типичных источников переменного тока с использованием соответствующего выпрямителя.


	Панассата		Ед.				Тип Тормоза	1		
	Параметры		изм.	H2S 71	H2S 80	H2S 90	H2S 100	H2S 112	H2S 132	H2S 160
Нап	ряжение питания	Un	[B]	24, 104, 180, 207 пост.т.						
Мощность		P <sub>20°</sub>	[Вт]	18	25	25	35	35	35	60
Mai	кс. обороты	n <sub>max.</sub>	мин⁻1				3000			
_	тормозной момент		[HM]	8	14	14	26	26	26	60
Mad			[кг]	0,8	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9	3,5
Сте	пень защиты						IP44			
	пература ужения		°Ц -25 ÷ +40							
*₽	Со стороны	t <sub>0,1</sub>		40	50	40	80	80	80	100
ывани	постоянного тока	t <sub>0,9</sub>	MC	25	45	45	65	65	65	85
збат	Co cronouu	t <sub>0,1</sub>		40	50	40	80	80	80	100
<b>Времясрабатывания</b> *	Со стороны переменного тока	t <sub>0,9</sub>	MC			іи торможен	і переменног ия t <sub>0,9</sub> в сравн остоянного то	ении с отклк		•

 $t_{0,1}$  - время отпуска (от включения постоянного тока до понижения тормозного момента до  $10\%~M_{ ext{ iny Mom.}}$ )

t<sub>0,9</sub> - время торможения (от выключения тока до достижения 90% М<sub>ном</sub>)
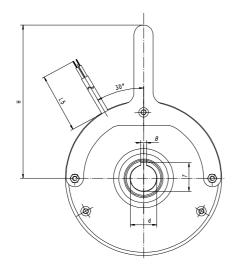
<sup>\*)</sup> Значения времени отпуска и торможения указаны ориентировочно, так как они зависят от конструкции, температуры и способа электропитания



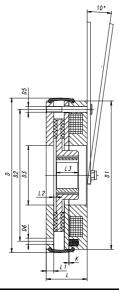



Тип	D	D1	D2	D3	D5	D6	L	L1	L2	L3	L5	Н	d	В	Т	K
H2S 71	110	103	93	30	3xM5	3x5,5	35	7	2,5	20	450	115	15	5	17,3	0,2
H2S 80	133	126	116	45	3xM5	3x5,5	38	8	2,5	20	450	135	19	6	21,8	0,2
H2S 90	133	126	116	45	3xM5	3x5,5	38	8	2,5	20	450	135	24	6	27,3	0,2
H2S 100	162	154	139	60	3xM6	3x6,4	49	10	3,0	30	450	250	24	8	27,3	0,2
H2S 112	162	154	139	60	3xM6	3x6,4	49	10	3.0	30	450	250	25	8	28,3	0,2
H2S 132	162	154	139	60	3xM6	3x6,4	49	10	3,0	30	450	250	30	8	33,3	0,2
H2S 160	208	200	178	80	3xM8	3x8,4	58	10	3,0	30	450	290	35	10	38,3	0,2

# ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для питания тормоза разработан ряд модулей, от простых классических макетов игровых после сборки обеспечить быстрые действия и позиционирования приводов. Подходит приложения тормоз подключения, чтобы повесить на выпрямители постоянного тока или переменного тока обеспечивают стандартное и электронные выпрямители. Производитель рекомендует использовать минимально возможную мощность тормоза переменное напряжение тока. Правильный выбор управляющего напряжения будет устранить или по крайней мере ограничить скачков, вызванных силовых цепей. Не рекомендуется использовать слишком длинные кабели управления, которые вызывают выброс вредных скачков.

# Выпрямители В2-1Р

Выпрямитель представляет собой узел в сборе для непосредственного монтажа. Выпрямитель оборудован в присоединительную планку, облегчающую монтаж и застройку в совместно работающем контуре.

Параме	тры вып	рямители	
		B2-1P-400	B2-1P-600
Максимальное напряжение питания (переменного тока АС)	U <sub>IN</sub>	400 VAC	600 VAC
Выходное напряжение выпрямителя (постоянного тока DC)	U <sub>OUT</sub>	0,45 U <sub>IN</sub>	0,45U <sub>IN</sub>
Максимальный выходной ток выпрямителя	Іоит	2A	2A

#### ПРИМЕР

напряжение питания выпрямителя (переменного тока) -  $U_{IN}$  = 230VAC,


выходное напряжение выпрямителя (постоянного тока) -  $0,45U_{IN}$ = 0,45 x 230=104VDC

#### Выпрямитель В2-2Р


Выпрямитель B2-2P представляет собой узел в сборе для непосредственного монтажа. Выпрямитель оборудован в присоединительную планку, облегчающую монтаж и застройку в совместно работающем контуре. Выпрямитель позволяает включить входное напряжение максимально 250 VAC 2A.

Параметры выпрямит	гелия		_
Максимальное напряжение питания (переменного тока АС)	U <sub>IN</sub>	250 VAC	ПРИМЕР напряжение питания выпрямителя
Выходное напряжение выпрямителя (постоянного тока DC)	U <sub>OUT</sub>	0,9U <sub>IN</sub>	(переменного тока) - U <sub>IN</sub> = 230VAC
Максимальный выходной ток выпрямителя	l <sub>out</sub>	2A	выходное напряжение выпрямителя (постоянного тока) - 0,9U <sub>IN</sub> = 0,9 x 230=207VDC

# Размеры выпрямители

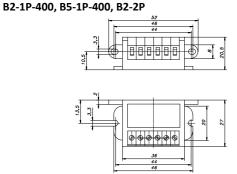


#### B2-1P-600, B5-1P-600

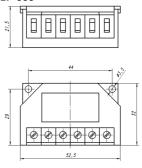

## Разъединение питательных цепей по стороне переменного тока

Схема представляет включение выпрямителя B2—1P, B5-1P, B2-2P в цепь питания двигателя. Во время отключания напряжения магнитное поле вызывает то, что ток катушки течёт далее через выпрямительные диоды и медленно понижается. Магнитное поле редуцируется постепенно, что вызывает удлинённое время действия тормоза, тем самым замедленный рост тормозного момента.

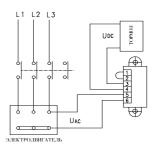Если времена действия являются без значения следовало бы соединять тормоз по стороне переменного напряжения. Во время отключания питательные системы работают как односторонние диоды.



#### Разъединение питательной цепи по стороне постоянного тока


Схема включения выпрямителя B2–1P, B5-1P, B2-2P в цепь электрического двигателя. Ток катушки прекращается между катушкой и питательной схемой (выпрямительной). Магнитное поле редуцируется очень быстро, короткое время действия тормоза, в результате быстрый рост тормозного момента. Во время отключания по стороне постоянного напряжения в катушке возникает высокое напряжение выброса, вызывающие более быстрый износ стыков в результате искрообразования. Для охраны катушки перед напряжениями выброса и для охраны стыков перед

Для охраны катушки перед напряжениями выброса и для охраны стыков перед излишним расходом выпрямительные схемы имеют предохранительные средства позваляющие включить тормоз по стороне постоянного тока.

# L1 L2 L3 U DC SWD U DC S

# Выпрямитель PS-1


Схема PS 1 была построена на базе техники полупроводников типа MOSFET, что позволило получить эффект недоступный в традиционных решениях. Электромагнит тормоза, питанный через схему имеющей такую конструкцию позволяет получать тормозом параметры времени присоединения и разъединения аналогичных в случае прекращения цепи по стороне постоянного напряжения. Полученные параметры однако не являются поплаченными употреблением добавочных электрических цепьей и выключателей.

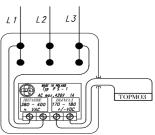


Простота монтажа и достигнутые параметры делают возможным всестороннее применение особенно там, где требуется позиционирование приводов, работа с большой частотой соединений обеспечена повторяемостью времён присоединяния и разъединяния тормозов. Питательная схема PS 1 становит полный комплект к непосредственному монтажу. Оснащённый четырёхзажимной планкой позволяет на свободную адаптацию в любой совместно работающей схеме. Цепь является применяемой к питанию через источник переменного напряжения величиной в 380 — 400 VAC, макс. 420 VAC, что после выпрямения и соответствующем сформированию позваляет получить постоянное напряжение величиной в 170 — 180 VDC для питания тормоза. Нижеуказанная схема представляет способ включения схемы PS 1 в питательную цепь тормоза совместно работающего с электрическим двигателем 3х400 VAC с обмоткой соединённой в звезду.

#### Выпрямитель PS-2

Схема PS 2 была построена на базе техники полупроводников типа MOSFET, что позволило получить эффект недоступный в традиционных решениях. Электромагнит тормоза, питанный через схему, имеющей такую конструкцию позволяет получать тормозом параметры времени присоединения и разъединения аналогичных в случае прекращения цепи по стороне постоянного напряжения. Полученные параметры однако не являются поплаченными употреблением добавочных электрических цепей и включателей.

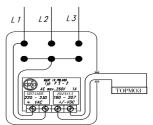

Простота монтажа и достигнутые параметры делают возможным всестороннее применение особенно там, где требуется позиционирование приводов, работа с большой частотой соединений обеспечена повторяемостью времён присоединяния и разъединяния тормозов. Питательная схема PS 2 становит полный комплект к непосредственному монтажу. Оснащённый четырёхзажимной планкой позволяет на свободную адаптацию в любой совместно работающей схеме. Цепь является применяемой к питанию через источник переменного напряжения величиной в 220—230 VAC максимально 250 VAC, что после выпрямения и соответствующем сформированию позваляет получить постоянное напряжение величиной в 190—207 VDC для питания тормоза., Нижеуказанная схема представляет способ включения схемы PS 2 в питательную цепь тормоза совместно работающего с электрическим двигателем 3х400 VAC с обмоткой соединённой в звезду.

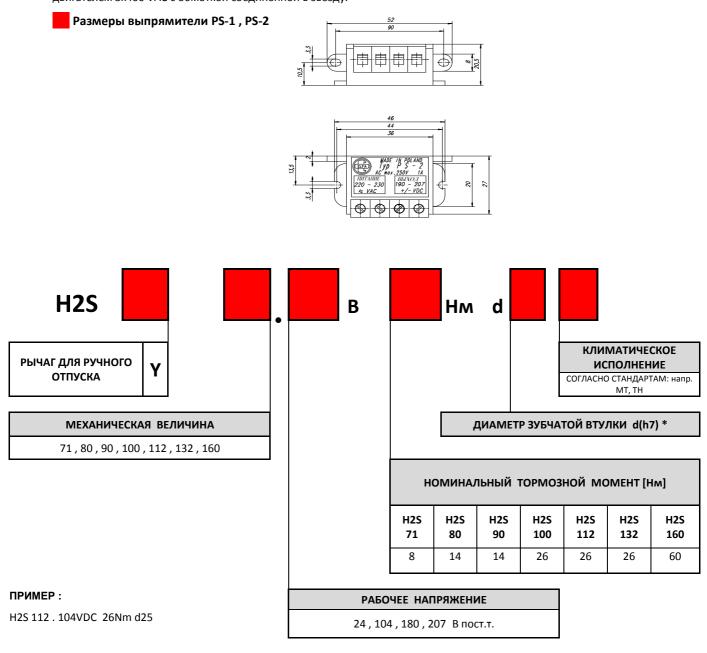

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в ходе совершенствования конструкции.

Возможность специального исполнения по согласованию с производителем.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93